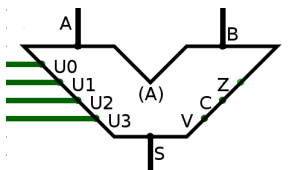


# Unité Arithmétique et Logique (UAL)



Opcode ( $U_3U_2U_1U_0$ )	Opération
0000	$S := A$
0001	$S := B$
0010	$S := A \ \& \ B$
0011	$S := A \   \ B$
0100	$S := ! A$
0101	$S := ! B$
0110	$S := A + B$
0111	$S := A - B$
1000	$S := A + 1$
1001	$S := A - 1$
1010	$S := A \times B$
1011	$S := A \gg 1$